

Prova d'esame di Reti Logiche T – 01 Luglio 2014


COGNOME:..... NOME: MATRICOLA:

Si ricorda il divieto di utilizzare qualsiasi dispositivo elettronico (computer, tablet, smartphone, ..) eccetto la calcolatrice, e che il compito verrà considerato nullo in assenza di regolare iscrizione su Almaesami. Non è possibile uscire e rientrare in aula dopo le prime due ore d'esame.

 Esercizio 1 (14 punti)

Una rete sequenziale asincrona ha due ingressi X_1 X_2 ed una uscita Z . I segnali di ingresso non cambiano mai di valore contemporaneamente, e non presentano mai contemporaneamente il valore 1.

Finchè gli ingressi X_1 X_2 assumono valore 1 in modo alternato, l'uscita Z deve mantenere il valore 0. Z deve assumere valore 1 non appena viene violata tale alternanza. L'uscita Z deve in questo caso tornare ad assumere il valore 0 quando è terminato il valore 1 del segnale che ripristina l'alternanza tra i due segnali d'ingresso (v. forme d'onda seguenti).



1.1 Individuare il grafo degli stati **primitivo** tramite modello di Moore (punti 4)

Prova d'esame di Reti Logiche T – 01 Luglio 2014

COGNOME:..... **NOME:** **MATRICOLA:**

1.2 Individuare la tabella di flusso relativa all'automa minimo (mediante modello di Mealy), evidenziando le condizioni di stabilità e indicando le classi di compatibilità tra gli stati del grafo primitivo (*punti 4*)

1.3 Individuare una codifica binaria degli stati e la tabella delle transizioni, evidenziando le celle della tabella delle transizioni modificate rispetto alla tabella di flusso al fine di evitare eventuali corse critiche (*punti 3*)

Prova d'esame di Reti Logiche T – 01 Luglio 2014

COGNOME:..... NOME: MATRICOLA:

1.4 Individuare l'espressione SP e l'espressione a NAND della variabile di stato di peso maggiore, riportando la mappa di Karnaugh e i raggruppamenti rettangolari individuati (*punti 3*)

Esercizio 2 (12 punti)

Una rete sequenziale sincrona ha 2 ingressi X_1 , X_0 e una uscita Z . Interpretando i 2 segnali di ingresso come un numero binario a 2 bit senza segno (con X_1 bit di peso maggiore), la rete deve far assumere al segnale d'uscita Z il valore 1 solo quando la sequenza formata dagli ultimi 3 numeri ricevuti è composta da tutti numeri pari ed ha come ultimo numero lo zero (altrimenti $Z=0$).

2.1 Individuare il grafo degli stati dell'automa minimo secondo il modello di Mealy (*punti 3*)

2.2 Individuare la tabella di flusso e la tabella delle transizioni (*punti 2*)

Prova d'esame di Reti Logiche T – 01 Luglio 2014

COGNOME:..... **NOME:** **MATRICOLA:**


2.3 Individuare l'espressione PS e SP dell'uscita Z, mostrando la mappa di Karnaugh e i raggruppamenti rettangolari individuati (*punti 2*)

2.4 Ipotizzando di utilizzare dei flip-flop JK, individuare le espressioni PS delle funzioni J e K di ciascun flip-flop, includendo per ciascuna funzione la mappa di Karnaugh e i raggruppamenti rettangolari individuati (*punti 3*)

Prova d'esame di Reti Logiche T – 01 Luglio 2014

COGNOME:..... NOME: MATRICOLA:

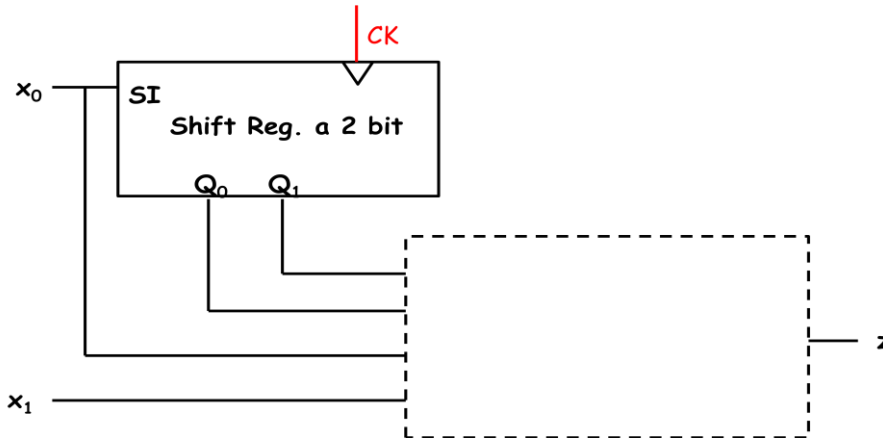2.5 Disegnare nello schema sottostante la rete combinatoria formata dal minor numero possibile di gate che realizza il comportamento richiesto (*punti 2*)



Esercizio 3 (6 punti)

Siano dati due numeri binari A=11010 e B=01011.

3.1 Si individui la somma A+B e la sottrazione A-B in base 2 interpretando A, B e il risultato come interi senza segno, evidenziando eventuali situazioni di non rappresentabilità del risultato tramite 5 bit (*punti 2*)

3.2 Si individui la somma A+B e la sottrazione A-B in base 2 interpretando A,B e il risultato come interi con segno rappresentati in complemento a 2, evidenziando eventuali situazioni di non rappresentabilità del risultato tramite 5 bit (*punti 2*)

3.3 Ipotizzando di utilizzare dei full-adder (a 1 bit) per realizzare tali operazioni, determinare il ritardo di caso peggiore della rete nell'ipotesi che il tempo di propagazione associato al singolo gate elementare sia di 5 ns. (*punti 2*)